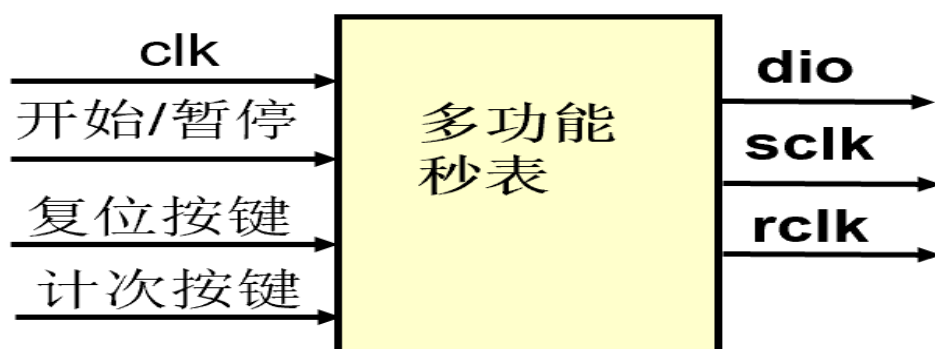


实验五 电子秒表设计与实现

一、实验内容

1.1 设计要求

采用自顶向下的设计方法，完成多功能秒表的设计与实现，其功能包括计时与计次，输出用外扩 8 个数码管显示。




1.2 设计指标

- ✓ 秒表精度为 0.01 秒
- ✓ 秒表计时范围为：1 小时
- ✓ 设置开始计时/停止计时、复位两个按钮
- ✓ 显示工作方式：使用六位 BCD 七段数码管显示读数，显示格式 00-00-00
- ✓ 扩展功能：按键消抖，计次：分别存储三次以上时间并分时回放显示。

二、实验原理与方案

2.1 系统组成

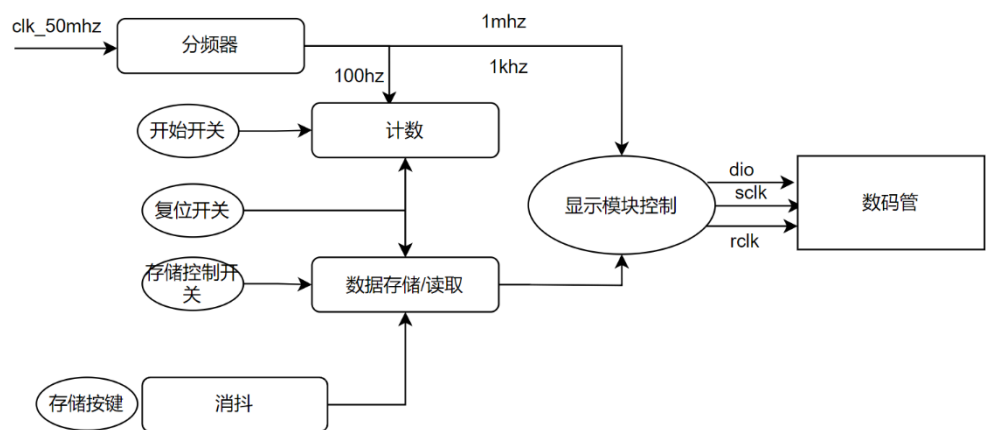

2.2 计数器

采用十进制计数器和六进制计数器异步级联方式实现 1 小时计时，最大显示 59-59-99，实现秒表的精度为 0.01 秒，设置开始/暂停和复位两个开关，来控制计数器计数。

2.3 存储功能

使用三个 24 位数的寄存器实现按键按下时记录当前秒表值，当存储使能开关无效时，再次按下按键会显示存储的秒表值，存储使能开关有效时，继续计数。

2.4 外扩 8 位数码管显示

显示控制模块收到要显示的数据后，使用数码管动态扫描的方式产生并行的位选和段选信号，使用 1mhz 时钟来将并行信号转化为串行信号，并通过 dio 送出，实现外扩数码管的动态显示功能。

三、实验过程(源程序)

3.1 秒表顶层模块

```

module miaobiaotop(
clk_50mhz,
switch0,
switch1,
switch2,
btn0,
rclk,
sclk,
dio
);
//端口
input switch0,switch1,switch2,btn0;//使能、复位、读取显示、存储\读
取
input clk_50mhz;
output rclk;//外扩数码管接口
output sclk;
output dio;

//分频
wire clk100hz;
wire clk1mhz;
wire clk1khz;
div100hz clk0(
.clk_50mhz(clk_50mhz),
.clk100hz(clk100hz)
);
div1mhz clk1(
.clk_50mhz(clk_50mhz),
.clk1mhz(clk1mhz)
);
div1khz clk2(
.clk_50mhz(clk_50mhz),
.clk1khz(clk1khz)
);

//计数
wire [3:0] q0;
wire [3:0] q1;
wire [3:0] q2;
wire [3:0] q3;
wire [3:0] q4;
wire [3:0] q5;

```

```

wire carry_out1;
wire carry_out2;
wire carry_out3;
wire carry_out4;
wire carry_out5;
wire over;
counter10 u1(
    .clk100hz(clk100hz),
    .rst(switch1),
    .en(switch0),
    .cnt(q0),
    .carry_out(carry_out1)
);
counter10 u2(
    .clk100hz(carry_out1),
    .rst(switch1),
    .en(switch0),
    .cnt(q1),
    .carry_out(carry_out2)
);
counter10 u3(
    .clk100hz(carry_out2),
    .rst(switch1),
    .en(switch0),
    .cnt(q2),
    .carry_out(carry_out3)
);
counter6 u4(
    .clk100hz(carry_out3),
    .rst(switch1),
    .en(switch0),
    .cnt(q3),
    .carry_out(carry_out4)
);
counter10 u5(
    .clk100hz(carry_out4),
    .rst(switch1),
    .en(switch0),
    .cnt(q4),
    .carry_out(carry_out5)
);
counter6 u6(
    .clk100hz(carry_out5),

```

```

        .rst(switch1),
        .en(switch0),
        .cnt(q5),
        .carry_out(over)
    );

    //存储
    reg [23:0] data_memory0=0;
    reg [23:0] data_memory1=0;
    reg [23:0] data_memory2=0;
    reg [23:0] memory=0;
    reg [2:0] cnt_mem=0;

    wire key_xd;
    xiaodou x0(
        .clk100hz(clk100hz),
        .btn0(btn0),
        .key_out(key_xd)
    );

    always@(negedge key_xd or posedge switch2)
    begin
        if(switch2==1)begin
            cnt_mem<=2;
        end
        else if(cnt_mem==0)
            cnt_mem<=2;
        else
            cnt_mem<=cnt_mem-1;
        end

    //移位
    always@(negedge key_xd)
    begin
        if(switch2==1)
        begin
            data_memory0<={q5, q4, q3, q2, q1, q0};
            data_memory1<=data_memory0;
            data_memory2<=data_memory1;
        end
    end
end

```

```

//数码管动态显示

wire [23:0] dispnum;
reg[23:0] disnum_tmp;
assign dispnum=disnum_tmp;
always@(posedge rclk)
begin
if(switch2==1)
    disnum_tmp<={q5, q4, q3, q2, q1, q0};
else
    case(cnt_mem)
        0:disnum_tmp<=data_memory0;
        1:disnum_tmp<=data_memory1;
        2:disnum_tmp<=data_memory2;
    endcase
end

    leddisplaynew d0(
        .rclk(rclk),
        .sclk(sclk),
        .clk1mhz(clk1mhz),
        .clk1khz(clk1khz),
        .dio(dio),
        .dispnum(dispnum)
    );

endmodule

```

3.2 分频

```

module div100hz(
clk_50mhz,
clk100hz
);
input clk_50mhz;
output reg clk100hz=0;
integer cnt2=1;
always@(posedge clk_50mhz)
begin
    if(cnt2==250000)//25000000
    begin
        cnt2=1;
        clk100hz=~clk100hz;
    end
end

```

```

        else
            cnt2=cnt2+1;
        end
    endmodule

module div1mhz(
    clk_50mhz,
    clk1mhz
);
    input clk_50mhz;
    output reg clk1mhz=0;
    integer cnt4=1;
    always@(posedge clk_50mhz)
    begin
        if(cnt4==25)//25000000
        begin
            cnt4=1;
            clk1mhz=~clk1mhz;
        end
        else
            cnt4=cnt4+1;
        end
    end
endmodule

```

```

endmodule

```

```

module div1khz(
    clk_50mhz,
    clk1khz
);
    input clk_50mhz;
    output reg clk1khz=0;
    integer cnt3=1;
    always@(posedge clk_50mhz)
    begin
        if(cnt3==25000)//25000000
        begin
            cnt3=1;
            clk1khz=~clk1khz;
        end
        else
            cnt3=cnt3+1;
        end
    end
endmodule

```

```
endmodule
```

3.3 计数

```
module counter10(  
    rst,  
    clk100hz,  
    en,  
    cnt,  
    carry_out  
);  
    input rst, clk100hz, en;  
    output reg carry_out;  
    output reg[3:0] cnt=0;  
  
    always@(posedge clk100hz or negedge rst)  
    begin  
  
        if(!rst)  
        begin  
            cnt=0;  
            carry_out=0;  
        end  
        else if(en)  
        begin  
            if(cnt==9)  
            begin  
                cnt=0;  
                carry_out=1;  
            end  
            else  
            begin  
                cnt=cnt+1;  
                carry_out=0;  
            end  
        end  
  
    end  
  
end  
  
endmodule
```

```
module counter6(  
    rst,
```



```

clk100hz,
en,
cnt,
carry_out
);
input rst, clk100hz, en;
output reg carry_out;
output reg[3:0] cnt=0;

always@(posedge clk100hz or negedge rst)
begin

if(!rst)
begin
cnt=0;
carry_out=0;
end
else if(en)
begin
if(cnt==5)
begin
cnt=0;
carry_out=1;
end
else
begin
cnt=cnt+1;
carry_out=0;
end
end
end

end

endmodule

```

3.4 消抖

```

module xiaodou(
clk100hz,
btn0,
key_out
);
input btn0;
input clk100hz;

```

```

        output key_out;
        reg tmp1,tmp2;
        always @(posedge clk100hz) begin
            tmp1 <= btn0;
            tmp2 <= tmp1;
        end
        assign key_out = tmp1 | tmp2;

endmodule

```

3.5 数码管显示

```

module leddisplaynew(
    dispnum,
    rclk,
    sclk,
    dio,
    clk1mhz,
    clk1khz
);
    input[23:0] dispnum;
    output reg rclk;
    output  sclk;
    output reg dio;
    input clk1mhz;
    input clk1khz;

    //数码管动态显示
    reg[7:0] dig;
    reg[7:0] seg;
    reg[2:0] count1=0;
    always@(posedge clk1khz)
    begin
        if(count1>=5)
            count1=0;
        else
            count1=count1+1;
        end

    always@(count1)
    begin
        case(count1)
            0: dig=8'b00000001;//00000001
            1: dig=8'b00000010;//00000010
            2: dig=8'b00000100;//00000100

```

```

3: dig=8'b00001000;//00001000
4: dig=8'b00010000;
5: dig=8'b00100000;
   default: dig=8'b00000000;
endcase
end

```

```

reg[3:0] disp_data;
always@(count1)
begin
   case(count1)
      0: disp_data=dispnum[3:0];
      1: disp_data=dispnum[7:4];
      2: disp_data=dispnum[11:8];
      3: disp_data=dispnum[15:12];
      4: disp_data=dispnum[19:16];
      5: disp_data=dispnum[23:20];
      default: disp_data=0;
   endcase
end

```

```

always@(disp_data)
begin
   case(disp_data)
      0: seg<=8'b00000011;
      1: seg<=8'b10011111;
      2: seg<=8'b00100101;
      3: seg<=8'b00001101;
      4: seg<=8'b10011001;
      5: seg<=8'b01001001;
      6: seg<=8'b01000001;
      7: seg<=8'b00011111;
      8: seg<=8'b00000001;
      9: seg<=8'b00011001;
      default: seg<=8'b11111111;
   endcase
end

```

```

//外扩数码管并串转换
assign sclk=clk1mhz;
reg[3:0] cnt1=0;
always@(negedge clk1mhz)

```

```

begin
if(cnt1==15)
begin
cnt1<=0;
rclk<=1'b1;
end
else
begin
cnt1<=cnt1+1;
rclk<=1'b0;
end
end

always@(cnt1)
begin
case(cnt1)
0:dio<=seg[0];
1:dio<=seg[1];
2:dio<=seg[2];
3:dio<=seg[3];
4:dio<=seg[4];
5:dio<=seg[5];
6:dio<=seg[6];
7:dio<=seg[7];
8:dio<=dig[7];
9:dio<=dig[6];
10:dio<=dig[5];
11:dio<=dig[4];
12:dio<=dig[3];
13:dio<=dig[2];
14:dio<=dig[1];
15:dio<=dig[0];
default: dio<=0;
endcase
end
endmodule

```

四、实验结果与分析(仿真程序与仿真图，硬件测试图)

4.1 仿真程序

```

module miaobiao_testbench;

// Inputs
reg clk_50mhz;

```

```

reg switch0;
reg switch1;
reg switch2;
reg btn0;

// Outputs
wire rclk;
wire sclk;
wire dio;


// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
miaobiaotop uut (
    .clk_50mhz(clk_50mhz),
    .switch0(switch0),
    .switch1(switch1),
    .switch2(switch2),
    .btn0(btn0),
    .rclk(rclk),
    .sclk(sclk),
    .dio(dio)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk_50mhz = 0;
    switch0 = 0;
    switch1 = 0;
    switch2 = 0;
    btn0 = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    // Add stimulus here
    switch0=1;
    switch1=1;
    switch2=1;
end
always
begin
    #10;
    clk_50mhz=~clk_50mhz;
end


endmodule

```

4.2 仿真图

 

4.3RTL

 

4.4 硬件测试图

