 


实验四 0-99 计数及扫描显示电路设计

一、实验内容


采用自顶向下的设计方法，完成 0-99 的计数及显示，输出用两个数码管。



二、实验原理与方案

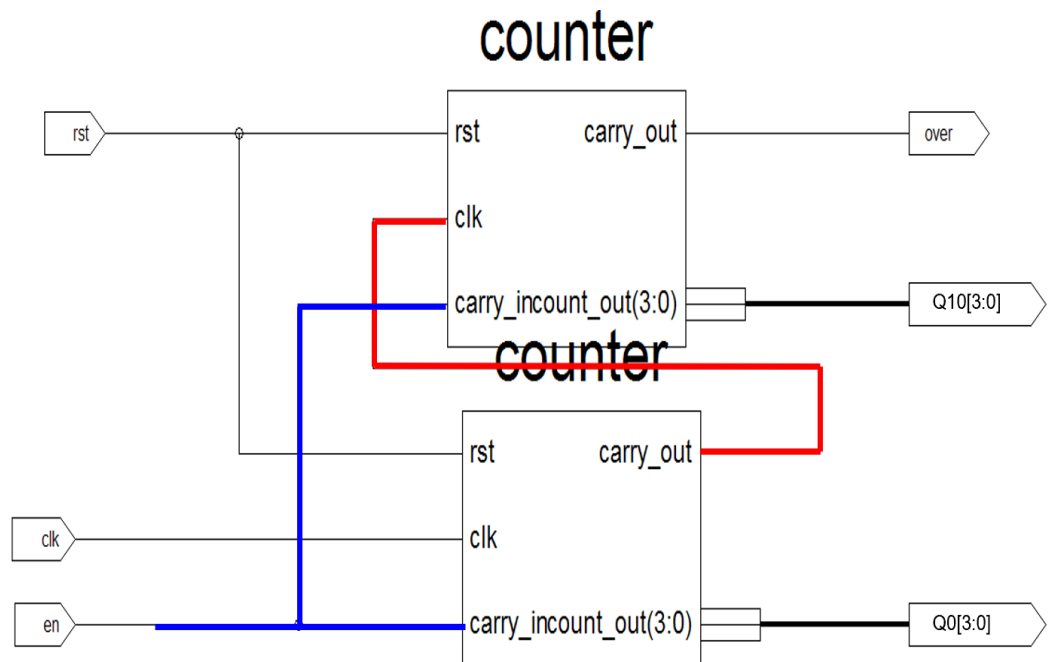2.1 计数器模块

采用十进制异步复位，同步使能有进位输出的十进制计数器进行异步级联，形成 100 进制计数器，进行 0-99 计数显示。




2.2 分频

100hz 分频给计数器计时使用，1khz 分频用于数码管动态显示。

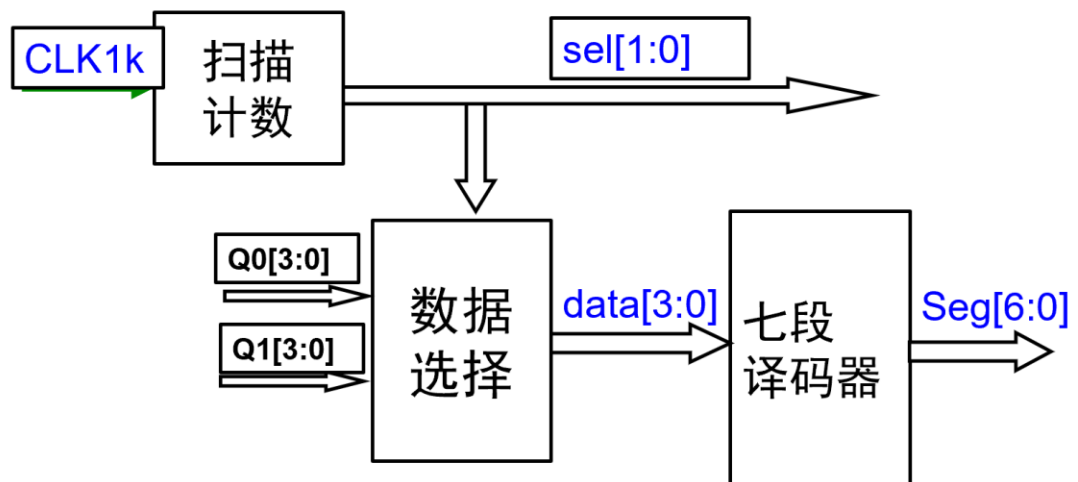2.3 数码管动态显示

每个数码管会收到同样的 7 段信号，我们可以通过控制数码管的位选端来实现数码管分时工作，当刷新频率达到一定程度时，人眼无法分辨从而实现数码管动态显示，频率太慢会导致人眼可以分辨，频率过快导致低速器件数码管系统功耗增加，显示效果变暗，1KHz 左右最好，当数码管数量过多时，可以将数码管分组实现动态显示。



三、实验过程(源程序)

```
module top99(  
    clk_50mhz,  
    en,  
    rst,  
    sel,  
    seg  
);  
    input clk_50mhz;  
    input rst;
```

```

input en;
output reg[3:0] sel=0;
output reg[6:0] seg=0;
wire[3:0] q0,q1;
wire carry_out;
wire over;

//100hz
reg clk100hz=0;
integer cnt2=1;
always@(posedge clk_50mhz)
begin
    if(cnt2==250000)//25000000
    begin
        cnt2=1;
        clk100hz=~clk100hz;
    end
    else
        cnt2=cnt2+1;
end

counter10 u0(
    .clk100hz(clk100hz),
    .rst(rst),
    .carry_in(en),
    .cnt(q0),
    .carry_out(carry_out)
);
counter10 u1(
    .clk100hz(carry_out),
    .rst(rst),
    .carry_in(en),
    .cnt(q1),
    .carry_out(over)
);

//1khz
reg clk1khz=0;
integer cnt3=1;
always@(posedge clk_50mhz)
begin
    if(cnt3==25000)//25000000
    begin
        cnt3=1;

```

```

        clk1khz=~clk1khz;
    end
    else
        cnt3=cnt3+1;
    end
    reg count=0;
    always@(posedge clk1khz)
    begin
        count=~count;
    end

    always@(count)
    begin
        case(count)
        0:sel=4'b1110;
        1: sel=4'b1101;
        default:sel=4'b1111;
        endcase
    end

    reg[3:0] disp_data;
    always@(count)
    begin
        case(count)
        0:disp_data=q0;
        1:disp_data=q1;
        default: disp_data=0;
        endcase
    end

    always@(disp_data)
    begin
        case(disp_data)
        0: seg<=7'b0000001;
        1: seg<=7'b1001111;
        2: seg<=7'b0010010;
        3: seg<=7'b0000110;
        4: seg<=7'b1001100;
        5: seg<=7'b0100100;
        6: seg<=7'b0100000;
        7: seg<=7'b0001111;
        8: seg<=7'b0000000;
        9: seg<=7'b0001100;
        default: seg<=7'b1111111;

```

```

        endcase
    end
endmodule
//=====10 进制计数器模块=====
module counter10(
    rst,
    clk100hz,
    carry_in,
    cnt,
    carry_out
);
    input rst, clk100hz, carry_in;
    output reg carry_out;
    output reg[3:0] cnt=0;

    always@(posedge clk100hz or negedge rst)
    begin

        if(!rst)
        begin
            cnt=0;
            carry_out=0;
        end
        else if(carry_in)
        begin
            if(cnt==9)
            begin
                cnt=0;
                carry_out=1;
            end
            else
            begin
                cnt=cnt+1;
                carry_out=0;
            end
        end
    end
end
endmodule

```

四、实验结果与分析(仿真程序与仿真图，硬件测试图)

4.1 仿真程序

```

module top99_testbench;

    // Inputs
    reg clk_50mhz;
    reg en;
    reg rst;

    // Outputs
    wire [3:0] sel;
    wire [6:0] seg;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    top99 uut (
        .clk_50mhz(clk_50mhz),
        .en(en),
        .rst(rst),
        .sel(sel),
        .seg(seg)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk_50mhz = 0;
        en = 0;
        rst = 0;


        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #20;
        rst=1;
        en=1;

        // Add stimulus here
    end
    always
    begin
        #10;
        clk_50mhz=~clk_50mhz;
    end


endmodule

```

4.2 仿真图

 

4.3RTL

 

4.4 硬件测试图

